## Sensores



# Z C1.4 Reto en clase

Circuito electrónico para el acondicionamiento de señal con un amplificador operacional



### Instrucciones

- De acuerdo con la información presentada por el asesor referente al tema acondicionadores de señal, contestar lo que se indica dentro del apartado desarrollo.
- Toda actividad o reto se deberá realizar utilizando el estilo MarkDown con extension .md y el entorno de desarrollo VSCode, debiendo ser elaborado como un documento single page, es decir si el documento cuanta con imágenes, enlaces o cualquier documento externo debe ser accedido desde etiquetas y enlaces.
- Es requisito que el archivo .md contenga una etiqueta del enlace al repositorio de su documento en Github, por ejemplo Enlace a mi GitHub
- Al concluir el reto el reto se deberá subir a github el archivo .md creado.
- Desde el archivo .md se debe exportar un archivo .pdf con la nomenclatura C1.4\_NombreAlumno\_Equipo.pdf, el cual deberá subirse a classroom dentro de su apartado correspondiente, para que sirva como evidencia de su entrega; siendo esta plataforma oficial aquí se recibirá la calificación de su actividad por individual.
- Considerando que el archivo .pdf, fue obtenido desde archivo .md, ambos deben ser idénticos y mostrar el mismo contenido.
- Su repositorio ademas de que debe contar con un archivo **readme**.md dentro de su directorio raíz, con la información como datos del estudiante, equipo de trabajo, materia, carrera, datos del asesor, e incluso logotipo o imágenes, debe tener un apartado de contenidos o indice, los cuales realmente son ligas o **enlaces a sus documentos .md**, evite utilizar texto para indicar enlaces internos o externo.
- Se propone una estructura tal como esta indicada abajo, sin embargo puede utilizarse cualquier otra que le apoye para organizar su repositorio.

```
readme.md
blog
| | C0.1 x.md
| C0.2 x.md
 C0.3_x.md
| img
  | A0.1 x.md
| A0.2_x.md
```



#### Problema a resolver:

1. Calcular el valor de R1 y R2 que se requiere, para obtener una voltaje de salida de 3.3v, dado que el Voltaje de entrada es de 2.5v? Explique el procedimiento utilizado para realizar el calculo y considere valores comerciales para las resistencias que se considere utilizar.

Primero despejamos la formula Vout = Vin (1 + R2/R1), para poder dar con el volor de las dos resistencias.

DATOS	FORMULA	SUSTITUCION
Vout = 3.3 v	Vout = Vin (1 + R2/R1)	R2/R1 = (3.3 V/ 2.5 V) -1
Vin = 2.5 v	R2/R1 = (Vout/ Vin) -1	R2/R1 = 0.32 Ohms

Ahora sabemos que el valor de las resistencias es de 0.32 Ohms, que es el valor de R2/R1.

Para llegar a un valor más cercano estuve dividiendo y probando con varios valores de resistencias comerciales. Una de las que estuvieron más aproximación resultado esperado son 150 Ohms para R2 Y 470 Ohms para R1

Otro posible valor es 39 Ohms para R2 y 120 Ohms para R1

Para encontrar un valor exacto que cumpla con los valores indicados, podremos utilizar para R2 la suma de dos resistencias en serie con los valores de Ri= 1000 Ohms y Rii= 56 Ohms

```
Ri = 1000 Ohms
Rii = 56 Ohms
R2 = Ri + Rii
```

Los valores son:

```
R2 = 1056 Ohms
R1 = 3300 Ohms
```


Formula: Vout = Vin (1 + R2/R1)

Para finalizar hacemos la comprobacion con los datos:
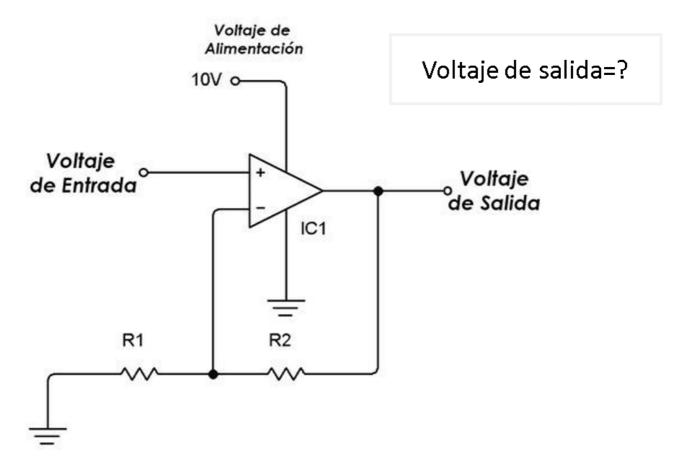
#### Comprobación

```
Vout = 2.5 (1 + (1056/3300))
Vout = 2.5 (1 + 0.32 )
Vout = 2.5 (1.32)
Vout = 3.3 V

Vin = Vout / (1 + R2/R1)
Vin = 3.3 V / (1 + (0.320hms))
Vin = 3.3 / 1.32
Vin = 2.5 V
```





Criterios	Descripción	Puntaje
Instrucciones	Se cumple con cada uno de los puntos indicados dentro del apartado Instrucciones?	20
Desarrollo	Se respondió a cada uno de los puntos solicitados dentro del desarrollo de la actividad?	80

